

# Lógica Digital - Circuitos Secuenciales

---

Primer Cuatrimestre 2025

Sistemas Digitales

DC - UBA

# Introducción

---

## Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de diseño, práctica y ejemplos de circuitos secuenciales, la estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Repaso de circuitos combinatorios**
- **Retroalimentación y cambio de modelo**
- **Circuitos secuenciales asincrónicos**
- **Circuitos secuenciales sincrónicos**
- Latches - Flip-flops, registros y memorias

# Sobre la clase de hoy

Hoy vamos a ver los principios de diseño, práctica y ejemplos de circuitos secuenciales, la estructura de la clase va ser la siguiente:

- **Repaso de circuitos combinatorios**
- **Retroalimentación y cambio de modelo**
- **Circuitos secuenciales asincrónicos**
- **Circuitos secuenciales sincrónicos**
- **Latches - Flip-flops, registros y memorias**

# Latches - Flip-flops

---

# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

- Permiten el cambio de sus salidas según el **nivel** de las entradas.

# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

- Permiten el cambio de sus salidas según el **nivel** de las entradas.
- Utilizan **realimentación**




# Latches

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

- Permiten el cambio de sus salidas según el **nivel** de las entradas.
- Utilizan **realimentación**

Ejemplo:

 

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		
0	1		
0	0		
1	1		

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		0
0	1		
0	0		
1	1		

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1		
0	0		
1	1		

## Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0		
1	1		

# Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1		

<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al *estado* anterior de la salida

# Latch RS (Reset-Set)

Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS implementado con NOR:

 


Tabla de verdad:


$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q_*$	$\overline{Q}_*^1$
1	1	0	0

<sup>1</sup>  $Q_*$  o  $\overline{Q}_*$  refiere al *estado* anterior de la salida

# Latch RS (Reset-Set)

Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS implementado con NOR:

 

Con  $S, R = (1, 1)$ :

Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1	0	0


<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al *estado* anterior de la salida



# Latch RS (Reset-Set)

**Analicemos el ejemplo anterior:**

Latch RS implementado con NOR:

 

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas es inconsistente con la especificación

Tabla de verdad:


$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$ <sup>1</sup>
1	1	0	0

<sup>1</sup>  $Q^*$  o  $\overline{Q}^*$  refiere al *estado* anterior de la salida

# Latch RS (Reset-Set)

## Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS implementado con NOR:

 

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas es inconsistente con la especificación
- El valor de las salidas depende de la implementación. **Tarea:** implementar con NANDs

<sup>1</sup>  $Q_*$  o  $\overline{Q}_*$  refiere al *estado* anterior de la salida

Tabla de verdad:

$S$	$R$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q_*$	$\overline{Q}_*^1$
1	1	0	0

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		0
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0		
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1		

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	$\overline{Q}^*$	$Q^*$



# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	$\overline{Q}^*$	$Q^*$

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas está ahora definido.

# Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	$\overline{Q}^*$	$Q^*$

Con  $S, R = (1, 1)$ :

- El valor de las salidas está ahora definido.
- El circuito oscila (estado inestable).

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0		$Q^*$
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1		
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0		
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1		

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0



## Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0

En este caso el circuito es estable en todos los estados. Sin embargo:

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0

En este caso el circuito es estable en todos los estados. Sin embargo:

- Los tiempos no se pueden predecir (dependen de  $D$ )

# Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

$D$	$C$	$Q$	$\overline{Q}$
1	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
0	1	0	1
0	0	$Q^*$	$\overline{Q}^*$
1	1	1	0

En este caso el circuito es estable en todos los estados. Sin embargo:

- Los tiempos no se pueden predecir (dependen de  $D$ )
- Puede causar carreras si existe un lazo en el circuito externo.

## Sincronizando...

Como vimos en la primer parte, nos interesa poder tener un control de los momentos de transición de estados  $\Rightarrow$  **CLOCK**

## Sincronizando...


Como vimos en la primer parte, nos interesa poder tener un control de los momentos de transición de estados  $\Rightarrow$  **CLOCK**

Vimos también que ser reactivo al nivel de una señal no es conveniente  $\Rightarrow$  **Sensibilidad al flanco**
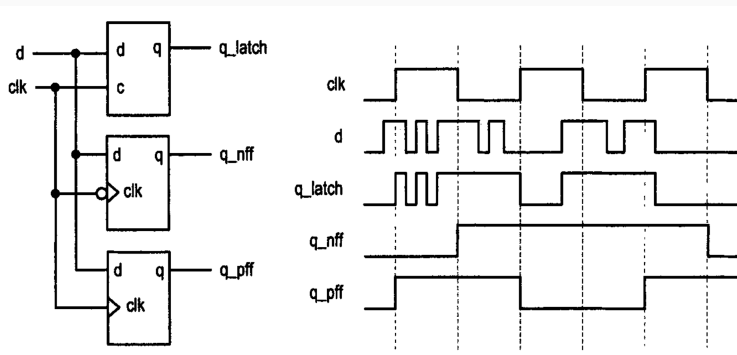
## Sincronizando...


Como vimos en la primer parte, nos interesa poder tener un control de los momentos de transición de estados  $\Rightarrow$  **CLOCK**

Vimos también que ser reactivo al nivel de una señal no es conveniente  $\Rightarrow$  **Sensibilidad al flanco**



 
# Detector de flanco

Necesitamos un circuito que se comporte de la siguiente manera:




 
# Detector de flanco

Necesitamos un circuito que se comporte de la siguiente manera:



  Entonces, aprovechando los tiempos de propagación:





## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0		
0	1↑		
0	0		
1	1↑		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0		$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$		
0	0		
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$		
0	0		
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0		
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
1	$1\uparrow$		

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
1	$1\uparrow$	1	0

## Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:


$D$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
0	$1\uparrow$	0	1
0	0	$Q_T$	$\overline{Q_T}$
1	$1\uparrow$	1	0

Siendo  $T = n \cdot T_{clock}$  y  $T + 1 = (n + 1) T_{clock}$ , donde:

- $T_{clock}$  es el período del clock (tiempo que dura un ciclo)
- $n$  es una cierta cantidad de pulsos de clock
 
## Flip-Flop D (Delay)

Ahora podemos entender bien las diferencias:





## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	1↑		
0	1	1↑		
0	0	1↑		
1	1	1↑		
x	x	0		

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$		0
0	1	$1\uparrow$		
0	0	$1\uparrow$		
1	1	$1\uparrow$		
x	x	0		

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$		
0	0	$1\uparrow$		
1	1	$1\uparrow$		
x	x	0		

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$		
1	1	$1\uparrow$		
x	x	0		

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$		
x	x	0		

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$	$\overline{Q}_T$	$Q_T$
x	x	0		

# Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$	$\overline{Q}_T$	$Q_T$
x	x	0	$Q_T$	$Q_T$

## Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más *adecuado*:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

$J$	$K$	$clk$	$Q_{T+1}$	$\overline{Q}_{T+1}$
1	0	$1\uparrow$	1	0
0	1	$1\uparrow$	0	1
0	0	$1\uparrow$	$Q_T$	$\overline{Q}_T$
1	1	$1\uparrow$	$\overline{Q}_T$	$Q_T$
x	x	0	$Q_T$	$Q_T$

Ahora en el caso crítico donde  $J, K = (1, 1)$  la salida tiene un estado y un tiempo de cambio bien definido:

*Se niega el valor anterior cada 1 colck*



# Registros y memorias

---

# Registros

Ya vimos como un FF D puede almacenar un bit... ¡pero sólo durante un clock!

# Registros

Ya vimos como un FF D puede almacenar un bit... ¡pero sólo durante un clock!


- Debemos poder elegir con una entrada adicional de control por cuanto tiempo queremos almacenar  $\Rightarrow$  **enable**.

# Registros

Ya vimos como un FF D puede almacenar un bit... ¡pero sólo durante un clock!


- Debemos poder elegir con una entrada adicional de control por cuanto tiempo queremos almacenar  $\Rightarrow$  **enable**.

¡Sencillo!:

 

 
## Registro de N-bits

Podemos componer la solución anterior para poder almacenar N bits:




# Componentes de Tres Estados

## Noción Eléctrica

 

## Símbolo

 


## Tabla de Verdad

A	B	C
0	1	0
1	1	1
-	0	Hi-Z

Hi-Z significa “alta impedancia”, es decir, que tiene una resistencia alta al pasaje de corriente. Como consecuencia de esto, podemos considerar al pin C como desconectado del circuito.

# Componentes de Tres Estados

 

**IMPORTANTE:** Sólo deben ser usados a la salida de componentes para permitirles conectarse a un medio compartido (bus).

## Ejercicio 0

- a) Diseñar un registro de 3 *bits*. El mismo debe contar con 3 entradas  $e_0, \dots, e_2$  para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas  $s_0, \dots, s_2$  para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.




## Ejercicio 0

- a) Diseñar un registro de 3 *bits*. El mismo debe contar con 3 entradas  $e_0, \dots, e_2$  para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas  $s_0, \dots, s_2$  para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.
- b) Modificar el diseño anterior agregándole componentes de 3 estados para que sólo cuando se active la señal de control ENABLEOUT muestre el dato almacenado.


## Ejercicio 0

- a) Diseñar un registro de 3 *bits*. El mismo debe contar con 3 entradas  $e_0, \dots, e_2$  para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas  $s_0, \dots, s_2$  para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.
- b) Modificar el diseño anterior agregándole componentes de 3 estados para que sólo cuando se active la señal de control ENABLEOUT muestre el dato almacenado.
- c) Modificar nuevamente el diseño para que  $e_i$  y  $s_i$  estén conectadas entre sí al mismo tiempo teniendo en lugar de 3 entradas y 3 salidas, 3 entrada-salidas


# Solución - Ejercicio 0.a

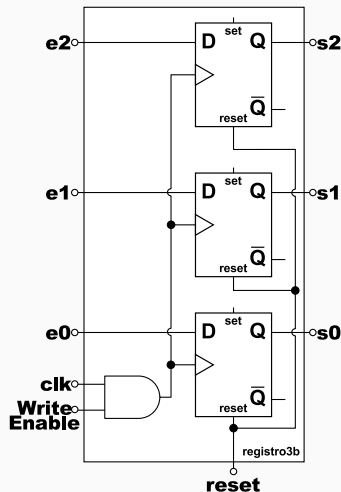

## Solución - Ejercicio 0.b

 

# Solución - Ejercicio 0.c

 

## Ejercicio 1


- a) Realizar el esquema de interconexión de  $n$  registros como el diseñado

## Ejercicio 1

- a) Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- b) Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0
 
# Ejercicio 1


- Realizar el esquema de interconexión de  $n$  registros como el diseñado
- Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0




 
# Ejercicio 1

- Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0




Señales de control:

R0	R1	...	Rn
WriteEnable-0	WriteEnable-1	...	WriteEnable-n
reset-0	reset-1	...	reset-n
EnableOut-0	EnableOut-1	...	EnableOut-n
 
# Ejercicio 1

- Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0



Señales de control:

R0	R1	...	Rn
WriteEnable-0	WriteEnable-1	...	WriteEnable-n
reset-0	reset-1	...	reset-n
EnableOut-0	EnableOut-1	...	EnableOut-n

Inician todas las señales en 0. Luego se sigue la siguiente secuencia:

- $\text{EnableOut-1} \leftarrow 1$
- $\text{WriteEnable-0} \leftarrow 1$
- ...clk....
- $\text{WriteEnable-0} \leftarrow 0$
- $\text{EnableOut-1} \leftarrow 0$

## Memorias (intro)


**Conceptualmente** podemos pensar una memoria como M posiciones de almacenamiento de N bits cada una.

## Memorias (intro)

**Conceptualmente** podemos pensar una memoria como M posiciones de almacenamiento de N bits cada una. Debemos poder seleccionar a cuál queremos acceder
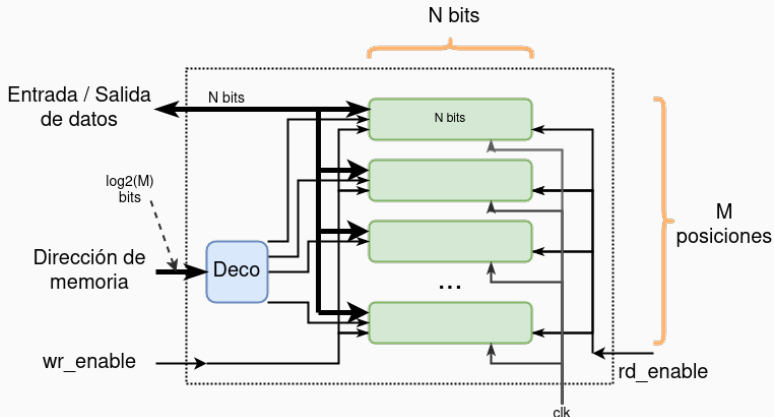
# Memorias (intro)

**Conceptualmente** podemos pensar una memoria como M posiciones de almacenamiento de N bits cada una. Debemos poder seleccionar a cuál queremos acceder



## Conclusiones

---

# Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias

# Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias



# Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias

## Conclusiones

- Estudiamos la realimentación en circuitos para mantener un dato en el tiempo y vimos implementaciones de *latches*
- Estudiamos los problemas asociados a los tiempos de propagación de las señales
- Analizamos el uso de un *clock* para limitar la cantidad de estados, controlar las transiciones y evitar carreras
- Vimos algunas implementaciones de flip-flops, registros y memorias

## La práctica...

- Con lo visto hoy pueden realizar la **parte A de la práctica 2**.
- Pueden usar el purpleLogisim evolution (Requiere Java 16 o superior. Para ejecutarlo, teclear en una consola `java -jar logisim-evolution-3.8.0-all.jar` desde la carpeta donde se encuentra el archivo descargado.)
- El próximo jueves deberíamos el **primer taller** de la materia, el cual es **obligatorio**. Será en los laboratorios del pabellón **Cero+Infinito** (ver cuales en el cronograma que está en el campus).
- Bibliografía recomendada: *The Essentials of Computer Organization and Architecture - Linda Null - Capítulo 3*